

# ISO EM系列 单信号双输出隔离变送器 IC

### 产品特点:

- 低成本、小体积,直接焊在 PCB 板上装入仪器内部
- 使用非常方便, 免零点调节只需外接增益调节
- 全量程内极高的线性度(非线性度<0.2%)
- 电源/信号输入/两路信号输出 3000VDC 四隔离
- 辅助电源: 5VDC, 12VDC, 15VDC, 24VD 单电源供电 电力监控、医疗设备隔离监控安全栅
- 低成本超小体积, SIP-12 符合 UL94V-0 标准阻燃封装
- 0-75mV//0-5V/0-±100mV/0-±10V等电压信号与 0-10mA/0-±20mA/4-20mA等电流信号间隔离、放大转换 ● 工业现场模拟与数字信号并存监控及传输
- 工业级温度范围: 45℃~+85℃


### 典型应用:

- 传感器信号的一分二路显示与监控
- 工业现场信号隔离、转换及放大及长线传输
- 4-20mA 信号一进二出的地线干扰抑制
- 模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
- 仪器仪表与传感器信号收发检测
- 4-20mA/0-5V等信号的隔离、分布及变换

#### 概述:

SunYuan ISO EM U-P-O-O 电压输入系列和 ISO EM A-P-O-O 电流输入系列模拟信号双输出型隔离变送 器 ,是一种将(传感器输出)单路模拟电压或电流信号经隔离、分配、转换成两路精度、线性度相匹配的标准 模拟信号的混合集成电路。该 IC 在同一芯片上集成了高隔离的 DC/DC 分布电源和多组磁电耦合的模拟信号隔离 放大器,采用磁电偶合的低成本方案,主要用于对 EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。输入及输出侧宽爬电 距离及内部隔离措施使该芯片可达到电源、信号输入、两路信号输出的 3KVDC, 四隔离。ISO EM 系列单信号 输入双输出隔离变送器 IC 产品使用非常方便,免零点调节,只需外接增益调节电位器,即可实现工业现场各种 传感器信号的隔离、分配、转换功能,并能满足工业级宽温度、潮湿、震动等恶劣工作环境要求。

### 产品型号及定义:

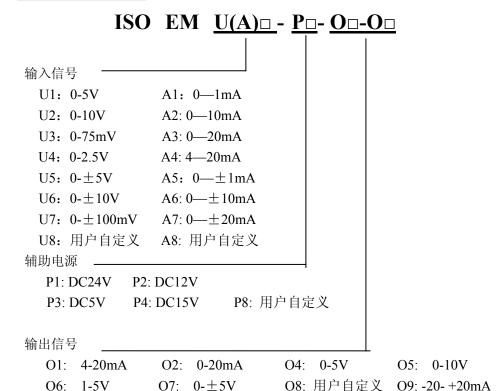

O10:  $0-\pm 10V$ 



### 通用参数:

### 最大工作范围:

如果超出范围,可能会造成产品永久性损坏。

连续隔离电压值:	3000VDC				
电源电压输入范围:	$\pm 10\% Vin$				
引脚焊接温度(10秒):	+300℃				

### 产品技术参数

参	数名称	测试条件	最小 典型值		最大	单位	
隔离电压		AC, 50Hz, 1min	3000			V(rms)	
增益				1		V/V	
增益温漂				25		ppm/℃	
非线性度				0. 1	0. 2	%FSR	
信号输	电压		0		15	V	
入	电流		0		30	mA	
输入失调电	1月			2	5	mV	
输入阻抗	电压			1		МΩ	
	电流				50	Ω	
信号输出	电压		0		15	V	
	电流		0		20	mA	
负载能力	电压	Vout=10V		2		kΩ	
	电流		0	250	350	Ω	
频率响应	•			10		KHz	
信号输出约	文波	不滤波		10	20	mVRMS	
信号电压温	温漂				1	mV/℃	
辅助电	电压	用户自定义	3. 3	12	24	VDC	
源	功耗			0.5	1	W	
工作环境温	温度		-45		85	$^{\circ}\!$	
贮存温度			-55		105	$^{\circ}$	

<sup>\*</sup> 注: 用户对产品电压信号或电流信号的输出带负载能力有要求的,可以按技术要求定制



### 产品选型举例:


例 1: 信号输入: 0-5V; 信号输出 1: 0-5V; 信号输出 2: 4-20mA; 辅助电源: 24VDC;


对应产品型号: ISO EM-U1-P1-O4-O1

例 2: 信号输入: 4-20mA; 信号输出 1: 0-5V; 信号输出 2: 4-20mA; 辅助电源: 12VDC;

对应产品型号: ISO EM-A4-P2-O4-O1

### 外形及PCB布板尺寸参考:

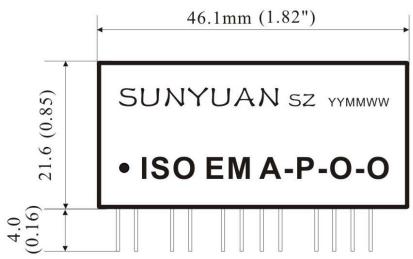

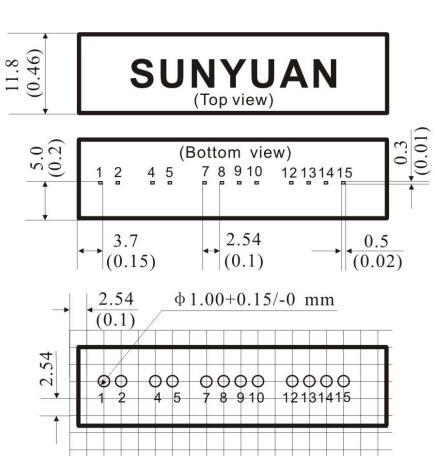



引脚功能描述: 单列直插标准 (SIP 16 Pin) 16脚封装, 免零点调节

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
信号	信号	NC	辅助	辅助	NC	信号	增益	増益	信号	NC	信号	增益	增益	信号	NC
输入	输入		电源	电源		输出	调节	调节	输出		输出	调节	调节	输出	
+	_		+	_		$\mathbf{V}_1$ +	RP1	RP1	$\mathbf{V}_{1}$ -		$\mathbf{V}_{2}$ +	RP2	RP2	$\mathbf{V}_{2}$	
						或	11	12	或		或	21	22	或	
						<b>I</b> <sub>1</sub> +			$I_1$ -		<b>I</b> 2+			<b>I</b> 2-	

## 产品典型应用举例:

